

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

**BỘ MÔN ĐIỆN TỬ**

.....o0o.....



**BÁO CÁO**

**BÀI TẬP LỚN CẤU TRÚC MÁY TÍNH**

**LAB2:**

**ALU and Branch Comparison**

**GVHD:Thầy Trần Hoàng Linh**

**SVTT:Dương Nhật Huy – 1810162**

## 1. Thiết kế ALU

### a. Phân tích


Trong Risc – V , ALU có vai trò thực hiện các phép toán số học và phép toán thao tác bit trên dãy số nhị phân.

Bảng dưới đây là các phép toán mà ALU cần phải thực hiện

alu_op	funct7	funct3	Description (R type)	Description (I type)
ADD	0x00	0x0	$rd = rs1 + rs2$	$rd = rs1 + imm$
SUB	0x20	0x0	$rd = rs1 - rs2$	n/a
SLT	0x00	0x2	$rd = (rs1 < rs2)? 1 : 0$	$rd = (rs1 < imm)? 1 : 0$
SLTU	0x00	0x3	$rd = (rs1 < rs2)? 1 : 0$	$rd = (rs1 < imm)? 1 : 0$
XOR	0x00	0x4	$rd = rs1 \wedge rs2$	$rd = rs1 \wedge imm$
OR	0x00	0x6	$rd = rs1 \mid rs2$	$rd = rs1 \mid imm$
AND	0x00	0x7	$rd = rs1 \& rs2$	$rd = rs1 \& imm$
SLL	0x00	0x1	$rd = rs1 \ll rs2[4:0]$	$rd = rs1 \ll imm[4:0]$
SRL	0x00	0x5	$rd = rs1 \gg rs2[4:0]$	$rd = rs1 \gg imm[4:0]$
SRA	0x20	0x5	$rd = rs1 \ggg rs2[4:0]$	$rd = rs1 \ggg imm[4:0]$

### b. Thiết kế

#### i. Sơ đồ khối

 

#### ii. Mô tả thiết kế

\*) Input :

- operand\_a , operand\_b : 2 toán hạng 32 bit
- alu\_op : Tín hiệu 4 bit ,chọn phép toán thực hiện trong ALU
  - + 0000: ADD
  - + 0001: SUB
  - + 0010: SLL
  - + 0011: SLT
  - + 0100: SLTU
  - + 0101: XOR
  - + 0110: SRL

- + 0111: SRA
- + 1000: OR
- + 1001: AND
- + 1010: LUI

\*) Output:

- alu\_data: Kết quả của phép toán

\*) Giải thuật : Sử dụng các phép toán có sẵn trong Symstem Verilog ngoại trừ các phép toán ‘-’, ‘<’, ‘>’ theo yêu cầu của Lab2. Ta sử dụng các giải thuật thay thế sau

- SUB : Phép trừ của a và b chính là phép cộng của a và số bù 2 của b nên  $a - b$  được thay thế là  $a + \sim b + 1$ ;

- SLT : Phép so sánh có dấu giữa a và b . Ta lấy  $a + \sim b + 1$  ( $a - b$ ) . Nếu kết quả là số âm( bit 31 của kết quả là 1) thì ngõ ra trả về là 1 . Ngược lại là 0.

- SLTU: Phép so sánh không dấu giữa a và b. Ta kiểm tra bit 31 của a và b . Nếu 2 bit này khác nhau ( $a[31] \wedge b[31] = 1$ ) thì ngõ ra trả về chính là  $\sim a[31]$  .Nếu 2 bit này giống nhau, ta đưa trở về phép so sánh có dấu giữa  $a[30:0]$  và  $b[30:0]$ . Lấy  $a[30:0] - b[30:0]$  , Nếu kết quả là số âm( bit 31 của kết quả là 1) thì ngõ ra trả về là 1 . Ngược lại là 0.

### c. Kiểm tra thiết kế :

Lần lượt thay đổi ngõ vào operand\_a , operand\_b , alu\_op . Kiểm tra ngõ ra alu\_data của thiết kế đã chính xác chưa.

### d. Kết quả mô phỏng:

alu_op	4h5	4h0	4h1	4h2	4h3	4h4	4h5	4h6	4h7
operand_a	32h0...	32h00000002			32h00000003			32hf0000001	
operand_b	32hf0...	32h00000001			32hf0000001				
alu_data	32hf0...	32h00000003	32h00000001	32h00000004	32h00000000	32h00000001	32hf0000002	32h78000000	32hf8000000

### e. Kết luận

Thiết kế chạy đúng với yêu cầu


## 2. Thiết kế Branch Comparison

### a. Phân tích

Trong Risc – V , Branch Comparison có vai trò thực hiện các phép so sánh giữa 2 ngõ vào để thực hiện các lệnh nhảy có điều kiện

### b. Thiết kế

#### i. Sơ đồ khối

 

#### ii. Mô tả thiết kế

##### \*) Input :

- operand\_a , operand\_b : 2 toán hạng 32 bit
- br\_unsined : 1 nếu 2 toán hạng là số không dấu, 0 nếu là số có dấu

##### \*) Output:

- br\_equal : 1 nếu operand\_a = operand\_b
- br\_less: 1 nếu operand\_a < operand\_b

\*) Giải thuật : Sử dụng các phép toán có sẵn trong Symstem Verilog ngoại trừ các phép toán ‘- ‘ , ‘ < ’, ‘ > ’ theo yêu cầu của Lab2. Ta sử dụng các giải thuật thay thế sau

- br\_unsined = 0 : Phép so sánh có dấu giữa a và b . Ta lấy  $a + \sim b + 1$  (  $a - b$  ) . Nếu kết quả là số âm( bit 31 của kết quả là 1) thì ngõ ra trả về là 1 . Ngược lại là 0.

- br\_unsined =1 : Phép so sánh không dấu giữa a và b. Ta kiểm tra bit 31 của a và b . Nếu 2 bit này khác nhau (  $a[31] \wedge b[31] = 1$  ) thì ngõ ra trả về chính là  $\sim a[31]$  .Nếu 2 bit này giống nhau, ta đưa trở về phép so sánh có dấu giữa  $a[30:0]$  và  $b[30:0]$ . Lấy  $a[30:0] - b[30:0]$  , Nếu kết quả là số âm( bit 31 của kết quả là 1) thì ngõ ra trả về là 1 . Ngược lại là 0.

#### c. Kiểm tra thiết kế :

Lần lượt thay đổi ngõ vào operand\_a , operand\_b , br\_unsined . Kiểm tra ngõ ra của thiết kế đã chính xác chưa.

#### d. Kết quả mô phỏng:

alu_op	4h5	4h0	4h1	4h2	4h3	4h4	4h5	4h6	4h7
operand_a	32h0...	32h00000002			32h00000003			32hf0000001	
operand_b	32hf0...	32h00000001			32hf0000001				
alu_data	32hf0...	32h00000003	32h00000001	32h00000004	32h00000000	32h00000001	32hf0000002	32h78000000	32hf8000000

#### e. Kết luận

Thiết kế chạy đúng với yêu cầu





